

# 数字电路实验

## 实验 1：基础实验 实验报告

选课编号：K0166210.02

姓名 周子涵 选课号 53

电子科技大学  
通信与信息工程学院

2019 年 11 月

### 一、实验目的

1. 掌握使用硬件描述语言 Verilog 设计数字逻辑电路、模块和系统的方法 2. 掌握设计编写测试验证数字逻辑电路、模块和系统的激励文件的方法 3. 熟悉 Quartus II 软件工具的各项操作，熟练进行设计输入、综合、仿真 4. 熟悉 DE1-SOC 开发板的硬件电路结构以及下板验证的方法

## 二、 实验内容


1.组合逻辑电路的实现 编写一个 2 输入的简化 ALU，其中利用 2bit 的操作码实现 4 种运算功能的选择，完成相应的 Test Bench 编写，实现在 ModelSim 上的软件仿真，软件仿真无误后完成下板验证操作。 2.时序电路的实现 根据状态转移图，实现一个流水灯的时序电路，完成相应的 Test Bench 编写，实现在 ModelSim 上的软件仿真，软件仿真无误后完成下板验证操作。

## 三、实验设备及工具

软件：PC 机操作系统 WinXP 或 Win7、Quartus II 13.1、ModelSim-Altera 10.1d 硬件：DE1-SOC 实验板，计算机一台 仪器：示波器，逻辑分析仪

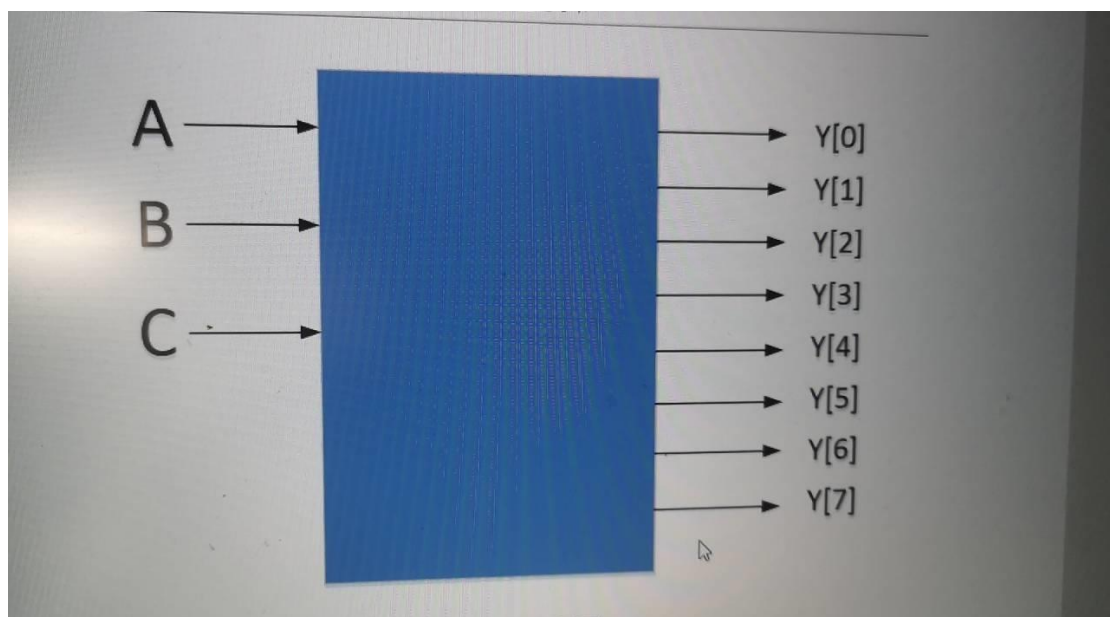
## 四、实验原理

组合逻辑电路：任意时刻的输出仅仅取决于该时刻的输入，与电路原来的状态 无关。图 3-1 是一个具有运算功能的简单译码器。该译码器实现的功能如下：



由功能描述语句可看到，组合逻辑电路的输出仅仅取决于该时刻的输入。为了验证所建模的组合逻辑电路的功能是否与预期相符，可利用实验平台的软件仿真功能。具体可使用 Quartus II 调用 modelsim 无缝仿真，通过编写激励文件设定各引脚的信号输入，然后检查仿真后的输出是否与预期相符。通过软件仿真后的模块并不等同于最后的实际电路，只有

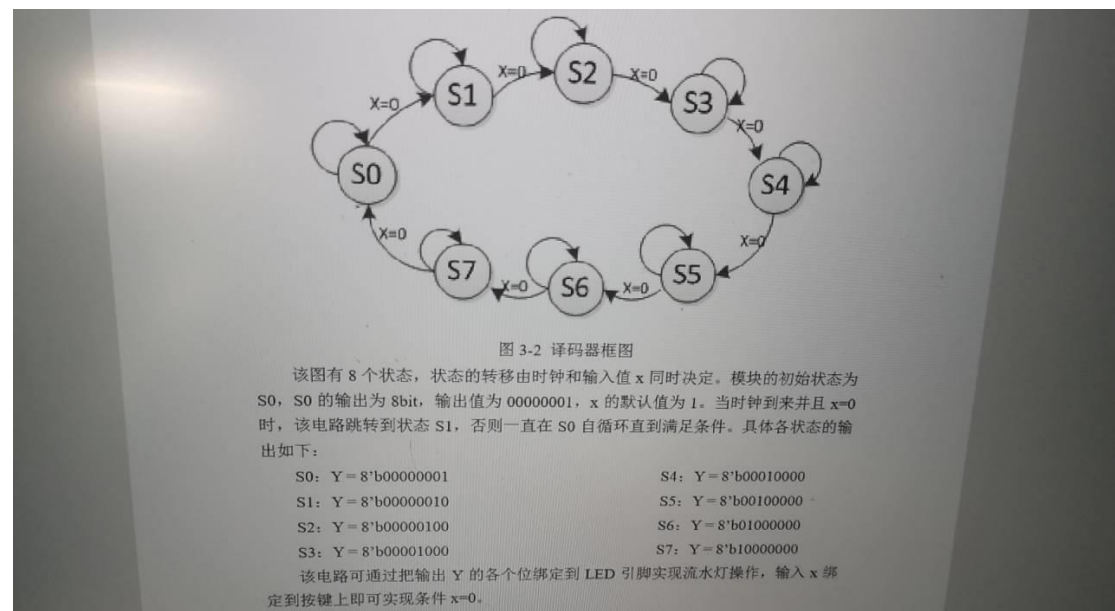当 HDL 语言建立的工程被下载到 FPGA 芯片中，该 模块才具有实际的功能意义。我们的 DE1 开发板不仅有 FPGA 核心芯片，还有丰富 的板载资源，通过绑定引脚的方式调用一些外设工作，可以帮助我们验证自己设计 的逻辑电路功能是否正确。时序电路：具有记忆功能，输出不仅取决于当时的输入值，而且还与电路过去 的状态有关。图 3-2 是一个流水灯的状态转移图。



## 五、实验步骤

（该部分写清楚实验详细步骤，并且在模块设计部分附上 verilog 实现代码，在软件仿真部分附 testbench 的编写代码以及在下板实现部分附引脚绑定图截图）

双击打开 quartus 软件，选择 File>New Project Wizard。

点击 next。

选择工程存储目录（注意路径为英文路径），填写工程名称和顶层文件名（一般情况下，工程名称和顶层文件名相同），点击 finish 完成工程创建。

点击选择 Verilog HDL File，然后点击 OK，这样就完成了一个 verilog 文件的添加。添加 verilog 代码（注意工程名与 module 名须保持一致），点击保存。

双击 Compile Design 下的 Analysis&Synthesis 按钮，综合 verilog 代码（若综合失败，则根据软件下方的错误提示信息修改代码，重新综合，直到成功为止）。

查看生成的 RTL 电路。综合完成以后，可以通过 RTL Viewer 来观察 v 代码文件生成的对应的寄存器传输级电路，以辅助检查电路功能是否达到设计要求。

点击 Assignments>Settings，进入设置界面。

点击 EDA Tool Settings>Simulation，这里可以设置仿真工具、仿真时间、仿真文件等信息。在右边文件输出格式选项下选中 Verilog HDL，点击 ok。点击 Processing>Start>Start TestBench Template Writer，系统根据之前的工程自动生成 testbench 文件的模板。

根据软件提示的生成信息找到生成的 testbench 文件（在工程所保存目录下的 simulation/modelsim 里面），将其打开文件。

观察仿真结果。

首先需要选择下板验证需要的板子型号。右键工程名 decoder 选择 setting，单击右上角的 device，进入器件选择界面。

板子是 DE1，器件型号选择 5CSEMA5FC6，选好以后单击 OK。选好器件以后，需要对

输入输出信号配置开发板上对应的管脚，管脚信息详见 开发板手册。在 quartus 主界面依次点击 Assignments>Pin Planer 进入管脚配置界面。

decoder 中，有 3 个输入 A、B、C 和 1 个八位的输出 Y[7:0]。分别对它们配置成相应的管脚，如上图所示。管脚配置成功以后，对工程进行综合（完整的过程）。综合的方式与仿真过程一致。这里，我们双击 compile design，然后等待 quartus 自动综合。

编译成功以后，进入下板验证环节。首先给开发板连上电源线，然后用 USB 下载线连接 PC 机与开发板，检查连好以后给开发板上电，轻按红色按钮。单击 quartus 主界面的 programmer 按钮，进入程序的下载界面。此时会看见系统资源管理器中显示插入一个未知设备，因此需要安装 USB-Blaster II 驱动。选择这个未知的装置并更新它的驱动。用户可以在 \<Quartus II 安装路径>\drivers\usb-blaster-ii 文件夹下找到这个装置的驱动

(ex :C:\Altera\13.1\quartus\drivers\usb-blaster-ii\))。安装好后，会在下图红框处显示 DE-SOC 首先设置硬件信息为所用开发板型号，模式选择 JTAG。

确认以后单击 Auto Detect，选择芯片型号 5CSEMA5

然后右键单击 file 窗口下的空白文件，选择 change file，在弹出的路径窗口选择 output\_files 文件夹里面对应工程的.sof 文件。选择完毕以后勾选 sof 文件后面的 Program/Configure 选项。

配置成功以后，单击 start 按钮，开始将程序下载到开发板。下载成功以后会在 Progress 栏显示 100% (Successful)。

模块设计：3—8 译码器：

```
module decoder(A,B,C,Y);
input A,B,C;
output reg [7:0] Y;
always@(*)
begin
    case({A,B,C})
        3'b000:Y=8'b00000001;
        3'b001:Y=8'b00000010;
        3'b010:Y=8'b00000100;
        3'b011:Y=8'b00001000;
        3'b100:Y=8'b00010000;
        3'b101:Y=8'b00100000;
        3'b110:Y=8'b01000000;
        3'b111:Y=8'b10000000;
        default:Y=8'b00000000;
    endcase
end
endmodule

流水灯：
module ledwater(
input clk,
```

```
input rst_n,  
input x,  
output reg [7:0] Y  
);
```

```
reg [2 : 0] state;  
reg [31 : 0] cnt;  
reg clk_div;
```

```
parameter
```

```
    S0=0,  
    S1=1,  
    S2=2,  
    S3=3,  
    S4=4,  
    S5=5,  
    S6=6,  
    S7=7;
```

```
always@(posedge clk_div or negedge rst_n)
```

```
begin
```

```
    if(!rst_n)
```

```
    begin
```

```
        Y[7:0]<=8'b0000_0000;
```

```
        state<=S0;
```

```
    end
```

```
    else
```

```
    case(state)
```

```
    S0:
```

```
        begin
```

```
            Y[7:0]<=8'b0000_0001;
```

```
            if(x==1)
```

```
                state<=S0;
```

```
            else
```

```
                state<=S1;
```

```
        end
```

```
    S1:
```

```
        begin
```

```
            Y[7:0]<=8'b0000_0010;
```

```
            if(x==1)
```

```
                state<=S1;
```

```

        else
            state<=S2;
        end
S2:
    begin
        Y[7:0]<=8'b0000_0100;
        if(x==1)
            state<=S2;
        else
            state<=S3;
        end
S3:
    begin
        Y[7:0]<=8'b0000_1000;
        if(x==1)
            state<=S3;
        else
            state<=S4;
        end
S4:
    begin
        Y[7:0]<=8'b0001_0000;
        if(x==1)
            state<=S4;
        else
            state<=S5;
        end
S5:
    begin
        Y[7:0]<=8'b0010_0000;
        if(x==1)
            state<=S5;
        else
            state<=S6;
        end
S6:
    begin
        Y[7:0]<=8'b0100_0000;
        if(x==1)
            state<=S6;
        else
            state<=S7;
        end
S7:

```

```

begin
    Y[7:0]<=8'b1000_0000;
    if(x==1)
        state<=S7;
    else
        state<=S0;
    end
default: begin Y[7:0]<=8'b0000_0000;state<=S0; end
endcase
end

```

Endmodule

软件仿真：3—8 译码器：

```

// Copyright (C) 1991-2013 Altera Corporation
// Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions
// and other software and tools, and its AMPP partner logic
// functions, and any output files from any of the foregoing
// (including device programming or simulation files), and any
// associated documentation or information are expressly subject
// to the terms and conditions of the Altera Program License
// Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License
// Agreement, or other applicable license agreement, including,
// without limitation, that your use is for the sole purpose of
// programming logic devices manufactured by Altera and sold by
// Altera or its authorized distributors. Please refer to the
// applicable agreement for further details.

// *****
// This file contains a Verilog test bench template that is freely editable to
// suit user's needs .Comments are provided in each section to help the user
// fill out necessary details.
// *****
// Generated on "02/06/2016 08:28:02"

// Verilog Test Bench template for design : decoder
//
// Simulation tool : ModelSim-Altera (Verilog)
//

`timescale 1 ps/ 1 ps
module decoder_vlg_tst();
// constants
// general purpose registers

```

```

reg eachvec;
// test vector input registers
reg A;
reg B;
reg C;
// wires
wire [7:0] Y;

// assign statements (if any)
decoder il (
// port map - connection between master ports and signals/registers
    .A(A),
    .B(B),
    .C(C),
    .Y(Y)
);
initial
begin
A=0;B=0;C=0;

#10 A=0;B=0;C=1;
#10 A=0;B=1;C=0;
#10 A=0;B=1;C=1;
#10 A=1;B=0;C=0;
#10 A=1;B=0;C=1;
#10 A=1;B=1;C=0;
#10 A=1;B=1;C=1;

#30 $stop;
end

endmodule
流水灯： // Copyright (C) 1991-2013 Altera Corporation
// Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions
// and other software and tools, and its AMPP partner logic
// functions, and any output files from any of the foregoing
// (including device programming or simulation files), and any
// associated documentation or information are expressly subject
// to the terms and conditions of the Altera Program License
// Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License
// Agreement, or other applicable license agreement, including,
// without limitation, that your use is for the sole purpose of
// programming logic devices manufactured by Altera and sold by
// Altera or its authorized distributors. Please refer to the

```



```

// applicable agreement for further details.

// *****
// This file contains a Verilog test bench template that is freely editable to
// suit user's needs .Comments are provided in each section to help the user
// fill out necessary details.
// *****
// Generated on "11/11/2019 15:14:39"

// Verilog Test Bench template for design : FlowLED
//
// Simulation tool : ModelSim-Altera (Verilog)
//


`timescale 1 ps/ 1 ps
module ledwater_vlg_tst();
// constants
// general purpose registers
reg eachvec;
// test vector input registers
reg clk;
reg reset;
// wires
wire [3:0] led;

// assign statements (if any)
ledwater i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
    .clk(clk),
    .led(led),
    .reset(reset)
);
initial
begin
    clk=0;
    x=0;
end
always
begin
    #5 clk=~clk;
end
endmodule
下板实现：3-8 译码器

```



Y[7]	Output	PIN_W20	5A	B5A_NO	PIN_W20	2.5V (default)
Y[6]	Output	PIN_Y19	4A	B4A_NO	PIN_Y19	2.5V (default)
Y[5]	Output	PIN_W19	4A	B4A_NO	PIN_W19	2.5V (default)
Y[4]	Output	PIN_W17	4A	B4A_NO	PIN_W17	2.5V (default)
Y[3]	Output	PIN_V18	4A	B4A_NO	PIN_V18	2.5V (default)
Y[2]	Output	PIN_V17	4A	B4A_NO	PIN_V17	2.5V (default)
Y[1]	Output	PIN_W16	4A	B4A_NO	PIN_W16	2.5V (default)
Y[0]	Output	PIN_V16	4A	B4A_NO	PIN_V16	2.5V (default)
clk	Input	PIN_AF14	3B	B3B_NO	PIN_AF14	2.5V (default)
rst_n	Input	PIN_AC12	3A	B3A_NO	PIN_AC12	2.5V (default)
x	Input	PIN_AB12	3A	B3A_NO	PIN_AB12	2.5V (default)

流水灯

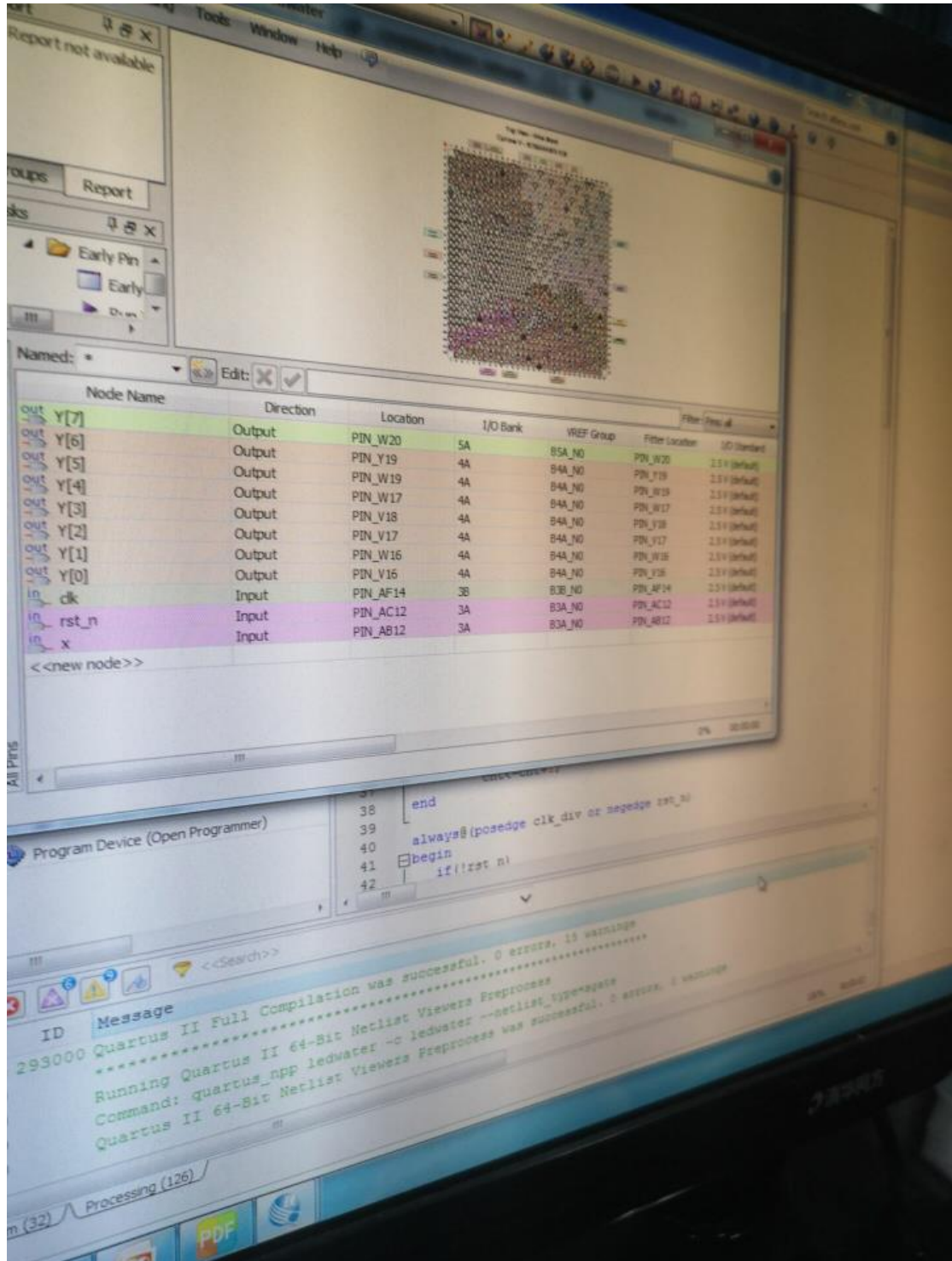



## 六、实验结果及分析

(该部分记录软件仿真结果的截图并附上对时序图的解释，最后附下板的实验现象照片)

 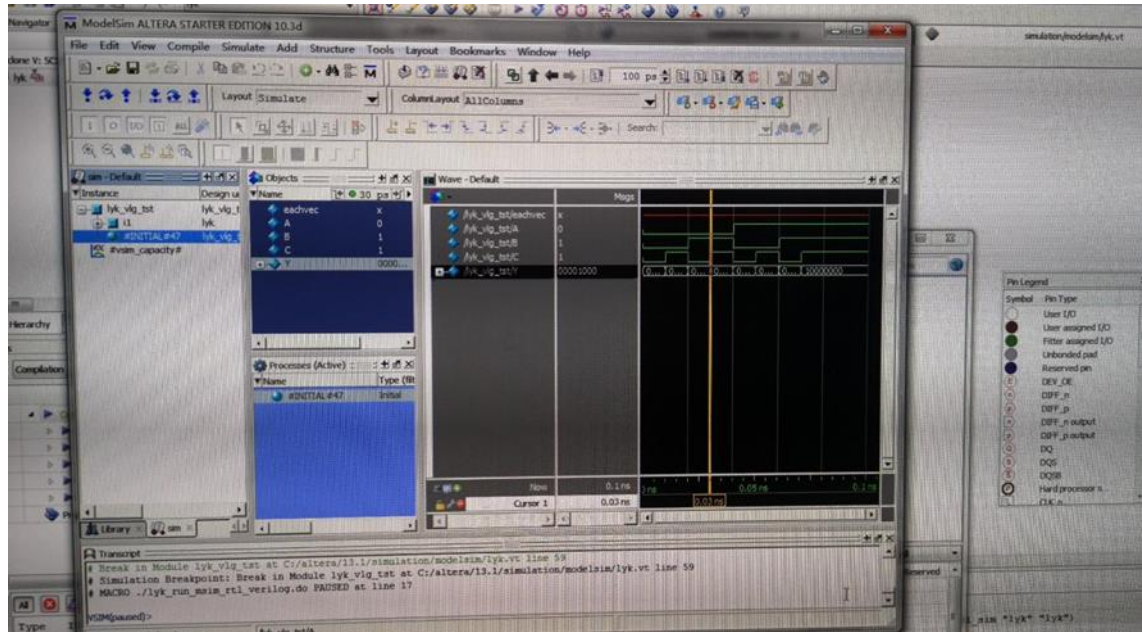

 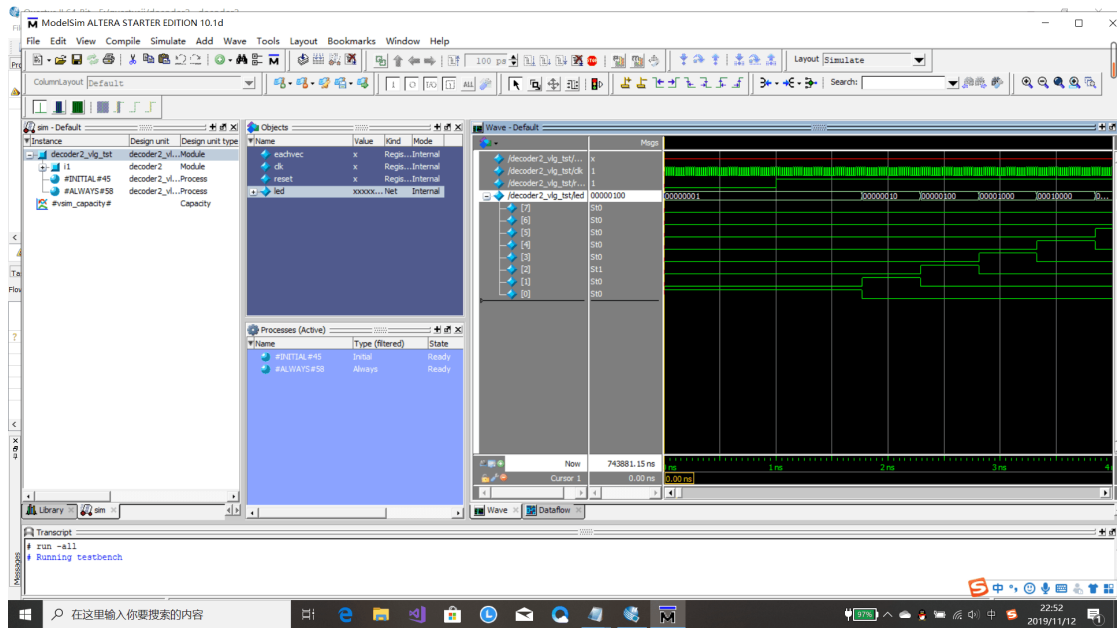二进制的高位到低位用 ABC 分别表示，当 A=0, B=1, C=0 时，表示输出为 2，第三个灯亮，如二图所示；当 A=0,B=1,C=1 时，表示输出为 3，对应 00001000，如图





clk 是时钟信号，时钟信号在不停地做周期变化。rst\_n 是复位信号，所以当经过复位信号有效后，由于 x 一直为 0，因此开始计数。输出的八位二进制中，1 的位置对应的就是 LED 灯亮的位置。如：若输出为 00000100，则第三个灯亮。